

EINES DE DISSENY DIGITAL AVANÇAT.

INTRODUCCIÓ AL VHDL

Josep Lluís Rosselló

Composat per:

- Entitat: Defineix entrades i sortides (si son bits o arrays de bits). Cada entitat identificada amb un únic nom
- Arquitectura. Funcionalitat d'una determinada entitat. Pot ser de tres tipus:
 - Comportament (algoritme)
 - Fluxe de dades (descriu estructures i comportament)
 - Estructural (defineix components i interconnexions)

VHDL

- *Documentació de dissenys*
- *Simulació del comportament d'un circuit*
- *Síntesi lògica*
- Nivells d'abstracció:
 - Algoritmica
 - Transferència de registres
 - Nivell de portes lògiques

```
ENTITY nom_entitat IS
    [ports] -- Els comentaris comencen amb --
    [declaracions (constants, tipus, senyals)]
END nom_entitat;

ARCHITECTURE nom_arquitectura OF nom_entitat IS
    [part declarativa] -- definim tipus, constants, subprogrames, senyals etc..
BEGIN
    [descripció del disseny]
END nom_arquitectura;
```

Exemple (comparador)

```

ENTITY compare IS
  PORT (a,b: in bit;
        c: out bit);
END compare;

ARCHITECTURE first OF compare IS
  BEGIN
    c <= NOT (a XOR b);
  END first;

```

Mode comportament (porta AND)

```

ENTITY andgate IS
  PORT (a,b: IN BIT;
        c: OUT BIT);
END andgate;

ARCHITECTURE arch1 OF andgate IS
  BEGIN
    PROCESS (a,b); -- El bloc PROCESS s'executa en sèrie quan varien a ò b
    BEGIN
      IF a='1' AND b='1' THEN
        c<='1';
      ELSE
        c<='0';
      ENDIF;
    END PROCESS;
  END arch1;

```

Mode de transferència de registres (AND2)


```

ENTITY xor2 IS
  GENERIC (m: time:=1.0 ns);
  PORT (a,b: IN BIT;
        c: OUT BIT);
END xor2;

ARCHITECTURE dataflow OF xor2 IS
  BEGIN
    c<=a AND b;
  END dataflow;

```

Multiplexor de dos bits

 

VHDL estructural

```
ARCHITECTURE transf1 OF mux IS
BEGIN
    sortida <= a WHEN selec='1' ELSE b;
END transf1;
```

```
ARCHITECTURE transf2 OF mux IS
SIGNAL nosel,ax,bx: bit;
BEGIN
    nosel<=NOT selec;
    ax<=a AND selec;
    bx<=b AND nosel;
    salida<=ax OR bx;
END transf2;
```

-- Descripció concurrent o de transferència entre registres. Les instruccions s'executen en paral·lel. Es a dir, s'executen quan canvia qualsevol senyal implicada

```
ARCHITECTURE comportament OF mux IS
BEGIN
```

```
    PROCESS (a,b,selec)
    BEGIN
        IF (selec='1') THEN
            sortida<=a;
        ELSE
            sortida<=b;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportament;
```

-- Descripció comportamental. El process s'executa quan varien a,b ó selec. (anomenada llista sensible)

```
ARCHITECTURE estructura OF mux IS
COMPONENT and2
```

```
    PORT(e1,e2: IN bit; y: OUT bit);
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT or2
    PORT(e1,e2: IN bit; y: OUT bit);
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT inv
    PORT(e: IN bit; y: OUT bit);
END COMPONENT;
```

SIGNAL ax,bx,nosel: bit; --Aquestes senyals equivalen a connexions físiques entre components

```
BEGIN
    u0: inv PORT MAP(e=>selec,y=>nosel);
    u1: and2 PORT MAP(e1=>a,e2=>selec,y=>ax);
    u2: and2 PORT MAP(e1=>b,e2=>nosel,y=>bx);
    u3: or2 PORT MAP(e1=>ax,e2=>bx,y=>sortida);
END estructura;
```

Es defineix cada component del sistema així com les distintes interconnexions entre ells

Si no es declara cap llibreria els components es cercaran a la llibreria WORK

Elements sintàctics VHDL

- Entrades/sortides
 - IN: Es poden llegir però no escriure
 - OUT: Es poden escriure però no llegir
- Constants: Valor que no es pot canviar una vegada inicialitzat
- Variables: Definides dins el PROCESS. El seu valor pot ser variat en qualsevol moment. Serveixen de forma auxiliar
- Senyals (SIGNALS): Definides dins l'arquitectura o en PACKAGE. Poden ser pensades com senyals elèctriques dins un circuit

Diferències entre Variable i senyal

- Les senyals esperen a la seva actualització al següent pas de simulació. (Al final del process en el cas comportamental)
 - S'assignen amb el símbol <=
- Les variables s'actualitzen en el moment de l'assignació. Només tenen sentit en entorns de programació en sèrie (PROCESS)
 - S'assignen amb el símbol :=

Sistema de simulació

Cada senyal actualitza el seu valor al següent pas de simulació.

sortida <= a WHEN selec='0' ELSE b;

(Quan varien a,b ò selec la senyal 'sortida' s'actualitza immediatament. Això se li diu un pas de simulació quan estem en mode concurrent)

Senyal=(Valor Actual, Valor Futur) s'assignen amb <=

Un bloc PROCESS equival a una única instrucció concurrent

```
PROCESS (a,b,selec) -- a,b,selec son senyals.
BEGIN -- Suposa selec=(1,1), sortida=(0,0) b=(1,1)
    IF (selec='0') THEN
        sortida<=a;
    ELSE
        sortida<=b; -- s'executa aquesta línia ja que el valor actual de selec es 1
    END IF; --una vegada executada sortida val sortida=(0,1)
END PROCESS; --Al sortir del process sobreescrivim el valor actual i sortida=(1,1)
    (Quan varien a,b ò selec la senyal 'sortida' actualitza al final del PROCESS.
    Això se li diu un pas de simulació quan estem en mode comportament)
```

Quin tipus d'estructura usar?


- Per simulacions els models de comportament són més eficients en termes de espai de memòria i temps d'execució.
- Si el model es vol amb la idea de montar un layout d'un circuit, aleshores el mode estructural és més apropiat
- A l'hora de fer síntesi s'ha de anar amb cura amb el mode comportament ja que els algoritmes de síntesi poden donar lloc a problemes en cas de dissenys complexos

EXEMPLE UTILITZACIÓ DE VARIABLES


```
ENTITY counter IS -- EXEMPLE: COMPTADOR DE "UNS"
    PORT (d: IN BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          q: OUT INTEGER RANGE 0 TO 4);
END counter;

ARCHITECTURE arch1 OF counter IS
BEGIN
    PROCESS (d) -- Totes les entrades declarades
    VARIABLE n: INTEGER; -- Variable auxiliar. Només té valor actual
    BEGIN
        n:=0;
        FOR i IN d'RANGE LOOP
            IF d(i)='1' THEN
                n:=n+1;
            END IF;
        END LOOP;
        q<= n; --Al final, la variable s'escriu sobre un senyal
    END PROCESS;
END arch1;
```

 Synopsys Area Report Information (Behavior vs. RTL)



Possibilitats d'us. Entorn MAX+PLUS II

 

- MAX+PLUS II incorpora l'estàndar IEEE 1076-1987 VHDL
- Fitxers .vhd poden ser incoporats dins un disseny jeràrquic anomenat projecte
- A un fitxer VHDL es poden incorporar les macrofuncions proporcionades per ALTERA
- També es poden crear funcions o llibreries adaptades a les necessitats del usuari

Implementació de circuits combinacionals

- Usarem normalment VHDL concurrent o “PROCESS” en determinats casos.
- Mode concurrent
 - Assignació simple de senyals
 - Assignació condicional de senyals
 - Assignació de senyals seleccionades
- Mode comportament
 - A la llista sensible del PROCESS han de ser totes les senyals d'entrada

MODE CONCURRENT

Assignació simple de senyals

```
ENTITY simpsig IS    -- EXEMPLE: PORTA AND
  PORT (a,b: IN BIT;
        c: OUT BIT);
END simpsig;

ARCHITECTURE arch1 OF simpsig IS
BEGIN
  c<= a AND b;
END arch1;
```

MODE CONCURRENT

Assignació condicional de senyals

```
ENTITY condsig1 IS  -- EXEMPLE: MULTIPLEXOR DE 2-a-1
  PORT (a0,a1,selec: IN BIT;
        y: OUT BIT);
END condsig1;

ARCHITECTURE arch1 OF condsig1 IS
BEGIN
  y<= a0 WHEN selec='0' ELSE a1;
END arch1;
```

MODE CONCURRENT

Assignació condicional de senyals

```
ENTITY condsig2 IS -- EXEMPLE: ENDODIFICADOR AMB PRIORITAT
    PORT (high,mid,low: IN BIT;
          q: OUT INTEGER RANGE 0 TO 3);
END condsig2;
```

```
ARCHITECTURE arch1 OF condsig2 IS
BEGIN
    q<= 3 WHEN high='1' ELSE
        2 WHEN mid='1' ELSE
        1 WHEN low='1' ELSE
        0;
END arch1;
```

MODE COMPORTAMENT

Utilització de l'instrucció PROCESS

```
ENTITY counter IS -- EXEMPLE: COMPTADOR DE "UNS"
    PORT (d: IN BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          q: OUT INTEGER RANGE 0 TO 4);
END counter;
```

```
ARCHITECTURE arch1 OF counter IS
BEGIN
    PROCESS (d) -- Totes les entrades declarades
        VARIABLE n: INTEGER; -- Variable auxiliar
    BEGIN
        n:=0;
        FOR i IN d'RANGE LOOP
            IF d(i)='1' THEN
                n:=n+1;
            END IF;
        END LOOP;
        q<= n;
    END PROCESS;
END arch1;
```

MODE CONCURRENT

Assignació de senyals seleccionades


```
ENTITY selsig IS -- EXEMPLE: MULTIPLEXOR 4-a-1
    PORT (d0,d1,d2,d3: IN BIT;
          s: IN INTEGER RANGE 0 TO 3;
          y: OUT BIT);
END selsig;
```

```
ARCHITECTURE arch1 OF selsig IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        y<= d0 WHEN 0,
        d1 WHEN 1,
        d2 WHEN 2,
        d3 WHEN 3;
END arch1;
```

MODE COMPORTAMENT

Utilització de la instrucció PROCESS


Simulació del comptador d'uns.

 

Implementació de circuits sequencials

- La lògica sequencial està implementada amb instruccions PROCESS
- Síntesi de registres, comptadors i màquines d'estats

Simulació Registre

 


Registre actiu per nivell baix amb clear i preset síncron

```
ENTITY registre IS
    PORT(d,clk,clr,pre: IN BIT;
         q: OUT BIT);
END registre;
ARCHITECTURE arch1 OF registre IS
BEGIN
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF clk'EVENT AND clk='0' THEN
            IF clr='1' THEN
                q<='0';
            ELSIF pre='1' THEN
                q<='1';
            ELSE
                q<=d;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END arch1;
```

Registre actiu per nivell baix amb clear i preset asíncron

```
ENTITY registre IS
    PORT(d,clk,clr,pre: IN BIT;
         q: OUT BIT);
END registre;
ARCHITECTURE arch1 OF registre IS
BEGIN
    PROCESS (clk,clr,pre)
    BEGIN
        IF clr='1' THEN
            q<='0';
        ELSIF pre='1' THEN
            q<='1';
        ELSIF clk'EVENT AND clk='0' THEN
            q<=d;
        END IF;
    END PROCESS;
END arch1;
```

Simulació Registre

 


Comptador Up/Down. Amb clear síncron

```


ENTITY counter IS
    PORT (clk,clear,enable,up_down: IN BIT;
          q: OUT INTEGER RANGE 0 TO 255);
END counter;

ARCHITECTURE arch OF counter IS
BEGIN
    PROCESS (clk)
        VARIABLE cnt: INTEGER RANGE 0 TO 255;
        VARIABLE direccio: INTEGER RANGE -1 TO 1;
    BEGIN
        IF up_down='1' THEN
            direccio:=1;
        ELSE
            direccio:=-1;
        END IF;
        IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
            IF clear='1' THEN
                cnt:=0;
            ELSIF enable='1' THEN
                cnt:=cnt+direccio;
            END IF;
        END IF;
        q<=cnt;
    END PROCESS;
END arch;
    
```

Simulació comptador Up/Down

 

Síntesi de màquines d'estats

 

Síntesi de màquines d'estats


```

ENTITY state_machine IS
  PORT (clk,reset,input: IN BIT;
        output: OUT bit);
END state_machine;


ARCHITECTURE arch OF state_machine IS
  TYPE STATE_TYP IS (s0,s1);
  SIGNAL state: STATE_TYP;

  BEGIN
    PROCESS (clk,reset)
    BEGIN
      IF reset='1' THEN
        state<=s0;
      ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
        CASE state IS
          WHEN s0 =>
            state <= s1;
          WHEN s1=>
            IF input='1' THEN
              state<=s0;
            ELSE
              state<=s1;
            END IF;
          END CASE;
        END IF;
      END PROCESS;
      output <='1' WHEN state=s1 ELSE '0';
    END arch;
  
```

Simulació de màquines d'estats

 

Síntesi de màquines d'estats

 

ENTITY controlRobot IS

PORT(

clk,D,I,A,R,P,B: IN bit;

Salida: OUT INTEGER RANGE 0 TO 5);

END controlRobot;

ARCHITECTURE flujo OF controlRobot IS

TYPE estado IS (parado, retroceder, avanzar, izquierda, derecha, BateriaBaja);

SIGNAL presente: estado:=parado;

```
BEGIN
proceso:PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
      CASE presente IS
        WHEN parado =>
          IF B='1' THEN
            presente<=BateriaBaja;
          ELSIF P='1' THEN
            presente<=parado;
          ELSIF A='1' THEN
            presente<=avanzar;
          ELSIF R='1' THEN
            presente<=retroceder;
          ELSIF D='1' THEN
            presente<=derecha;
          ELSIF I='1' THEN
            presente<=izquierda;
          ELSE
            presente<=parado;
          END IF;
        WHEN retroceder =>
          IF B='1' THEN
            presente<=BateriaBaja;
          ELSIF P='1' THEN
            presente<=parado;
          ELSIF R='1' THEN
            presente<=retroceder;
          ELSIF A='1' THEN
            presente<=avanzar;
          ELSIF D='1' THEN
            presente<=derecha;
          ELSIF I='1' THEN
            presente<=izquierda;
          ELSE
            presente<=retroceder;
          END IF;
        WHEN izquierda =>
          IF B='1' THEN
            presente<=BateriaBaja;
          ELSIF P='1' THEN
            presente<=parado;
          ELSIF I='1' THEN
            presente<=izquierda;
          ELSIF A='1' THEN
            presente<=avanzar;
          ELSIF R='1' THEN
            presente<=retroceder;
          ELSIF D='1' THEN
            presente<=derecha;
          ELSE
            presente<=izquierda;
          END IF;
        WHEN BateriaBaja =>
          IF B='0' THEN
            presente<=parado;
          ELSE
            presente<=BateriaBaja;
          END IF;
      END CASE;
    END IF;
  END PROCESS proceso;
  Salida <= 0 WHEN presente=parado ELSE
    1 WHEN presente=BateriaBaja ELSE
    2 WHEN presente=avanzar ELSE
    3 WHEN presente=retroceder ELSE
    4 WHEN presente=izquierda ELSE
    5 ;
END flujo;
```

```
WHEN avanzar =>
  IF B='1' THEN
    presente<=BateriaBaja;
  ELSIF P='1' THEN
    presente<=parado;
  ELSIF A='1' THEN
    presente<=avanzar;
  ELSIF R='1' THEN
    presente<=retroceder;
  ELSIF D='1' THEN
    presente<=derecha;
  ELSIF I='1' THEN
    presente<=izquierda;
  ELSE
    presente<=avanzar;
  END IF;
WHEN derecha =>
  IF B='1' THEN
    presente<=BateriaBaja;
  ELSIF P='1' THEN
    presente<=parado;
  ELSIF D='1' THEN
    presente<=derecha;
  ELSIF A='1' THEN
    presente<=avanzar;
  ELSIF R='1' THEN
    presente<=retroceder;
  ELSIF I='1' THEN
    presente<=izquierda;
  ELSE
    presente<=derecha;
  END IF;
```

COMPTADOR DE MÒDUL 10

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY bcdcount IS
  PORT(
    clk,reset,ena      :IN STD_LOGIC;
    dout               :OUT INTEGER RANGE 0 TO 9;
    cout               :OUT STD_LOGIC
  );
END bcdcount;
40
```

ARCHITECTURE bedcounter OF bedcount IS

BEGIN

bed0: PROCESS (clk)

 VARIABLE n: INTEGER RANGE 0 TO 9;

 BEGIN

 IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN

 IF reset='1' THEN

 n:=0;

 ELSE

 IF ena='1' AND n<9 THEN

 IF n=8 THEN

 n:=n+1;

 cout<='1';

 ELSE

 n:=n+1;

 cout<='0';

 END IF;

 ELSIF ena='1' AND n=9 THEN

 n:=0;

 cout<='0';

 END IF;

 END IF;


 END IF;

 dout <= n;

 END PROCESS bed0;

END bedcounter;

SIMULACIÓ COMPTADOR MÒDUL 10

 

IMPLEMENTACIÓ DE MÒDULS ESTRUCTURALS

LIBRARY altera; -- INCLOU LA LLIBRERIA ALTERA
USE altera.maxplus2.ALL;

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;


ENTITY compinst IS
 PORT
 (
 data, clock, clearn, presetn : IN STD_LOGIC;
 q_out : OUT STD_LOGIC;
);
END compinst;

ARCHITECTURE a OF compinst IS

BEGIN

 dff1 : DFF PORT MAP (d=>data, q=>q_out, clk=>clock, clrn=>clearn, prn=>presetn);

END a;

 

Conversor de set segments

```

ENTITY converter IS
  enable :IN STD_LOGIC;
  entrada :IN INTEGER RANGE 0 TO 9;
  sevseg :OUT BIT_VECTOR(6 DOWNTO 0)
END converter;

ARCHITECTURE sevseg OF converter IS
  BEGIN
    PROCESS(enable,entrada)
      BEGIN
        IF enable='0' THEN
          sevseg <="0000000" ;
        ELSE
          CASE entrada IS
            WHEN 0 => sevseg <="1111110";
            WHEN 1 => sevseg <="0110000";
            WHEN 2 => sevseg <="1101101";
            WHEN 3 => sevseg <="1111001";
            WHEN 4 => sevseg <="0110011";
            WHEN 5 => sevseg <="1011011";
            WHEN 6 => sevseg <="0011111";
            WHEN 7 => sevseg <="1110000";
            WHEN 8 => sevseg <="1111111";
            WHEN 9 => sevseg <="1110011";
          END CASE;
        END IF;
      END PROCESS;
    END sevseg;
  END sevseg;
```

